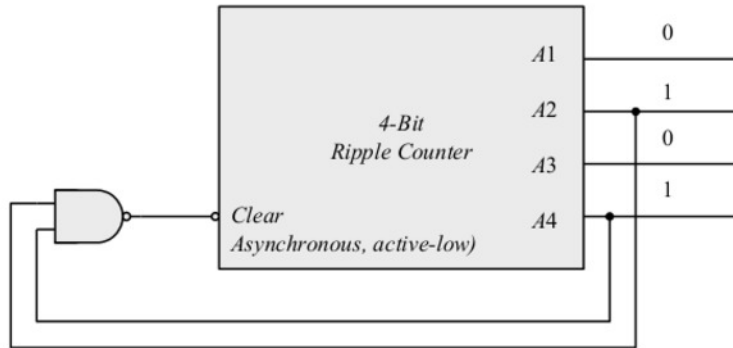


6.11 **(a)** A count down counter.

(b) A count up counter.

6.13



6.19 (a)

PRESENT STATE				NEXT STATE				OUTPUT	FLIP FLOP INPUTS							
Q8	Q4	Q2	Q1	Q8	Q4	Q2	Q1	y	JQ8	KQ8	JQ4	KQ4	JQ2	KQ2	JQ1	KQ1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	0	0	0	0	1	X	1	0	X	0	X	X	1

TABLE 1

don't cares = $\Sigma(10,11,12,13,14,15)$.

Simplifying Flip Flop inputs from TABLE 1, we get:

$$KQ1=1$$

$$JQ1=1$$

$$KQ2=Q1$$

$$JQ2=Q8'Q1$$

$$KQ4=Q2Q1$$

$$JQ4=Q2Q1$$

$$KQ8=Q1$$

$$JQ8=Q4Q2Q1$$

PRESENT STATE				NEXT STATE				OUTPUT	FLIP FLOP INPUTS			
Q8	Q4	Q2	Q1	Q8	Q4	Q2	Q1	y	DQ8	DQ4	DQ2	DQ1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

TABLE 2

6.19

(b) From TABLE 2

$$D_{Q1} = Q'_1$$

$$D_{Q2} = \sum (1, 2, 5, 6)$$

$$D_{Q4} = \sum (3, 4, 5, 6)$$

$$D_{Q8} = \sum (7, 8)$$

$$\text{Don't care: } d = \sum (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Simplifying with maps:

$$D_{Q2} = Q_2 Q'_1 + Q'_8 Q'_2 Q_1$$

$$D_{Q4} = Q_4 Q'_1 + Q_4 Q'_2 + Q'_4 Q_2 Q_1$$

$$D_{Q8} = Q_8 Q'_1 + Q_4 Q_2 Q_1$$

Present state <i>ABC</i>	Next state <i>ABC</i>	Flip-flop inputs							
		<i>J_A</i>	<i>K_A</i>	<i>J_B</i>	<i>K_B</i>	<i>J_C</i>	<i>K_C</i>		
000	001	0	x	0	x	1	x		
001	010	0	x	1	x	x	1		
010	011	0	x	x	0	1	x		
011	100	1	x	x	1	x	1		
100	100	x	x	0	0	1	x		
101	110	x	x	1	x	x	1		
110	000	x	x	x	1	0	x		
111	xxx	x	x	x	x	x	x		

